

Étage amplificateur HF de 2 à 7,5 MHz 3 Watt

Werner Tobler HB9AKN

Addendum: Pour de divers raisons le schéma de cet amplificateur ne pouvait malheureusement pas être publié dans le HRadio 4/2016, p. 26. La rédaction s'excuse en bonne et due forme surtout envers l'auteur HB9AKN.

